



I. Examen 7 Janvier : Correction

**Exercice I.1**

Soit  $f(x_1, \dots, x_4)$  La fonction booléenne suivante :  $f$  donne vrai si au max une des entrées est vraie.


- Donnez la table de vérité.

**Correction**

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	$f(x_1, x_2, x_3, x_4)$	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	$f(x_1, x_2, x_3, x_4)$
0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1	0

- Donnez une représentation en table de Karnaugh. Indiquez une couverture de la table pour la forme normale disjonctive.

**Correction**

 


- Donnez les formes normales conjonctives disjonctives et conjonctives.

**Correction**

La forme disjonctive :

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (\overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_4}) + (\overline{x_1} \cdot \overline{x_3} \cdot \overline{x_4}) + (\overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_3}) + (\overline{x_2} \cdot \overline{x_3} \cdot \overline{x_4})$$

 Pour la forme conjonctive il suffit de reprendre la table de Karnaugh et d'entourer les '0'.



- Généraliser pour  $f_n(x_1, \dots, x_n)$  qui serait vraie si au max une des entrées est vraie.

**Correction**

Pour la forme normal disjonctive on remarque qu'on prend tout les termes sauf un dans chaque groupe de conjonction. On peut en déduire la formule suivante :

$$f(x_1, \dots, x_n) = (\overline{x_2} \cdot \overline{x_3} \cdot \dots \cdot \overline{x_n}) + (\overline{x_1} \cdot \overline{x_3} \cdot \dots \cdot \overline{x_n}) + \dots + (\overline{x_1} \cdot \dots \cdot \overline{x_{n-1}})$$

Car il faut au moins que tout les autres soient à '0' sauf un. Pour la forme conjonctive nous remarquons qu'on de prendre toutes les combinaisons par deux des complémentaires.


$$f(x_1, \dots, x_n) = (\overline{x_1} + \overline{x_2}) \cdot (\overline{x_1} + \overline{x_3}) \cdot \dots \cdot (\overline{x_1} + \overline{x_n}) \cdot (\overline{x_2} + \overline{x_3}) \cdot \dots \cdot (\overline{x_{n-1}} + \overline{x_n})$$

Car il ne peut y en avoir deux égaux à '1' ce qui mettrait un groupe disjonction à '0'.


- Bonus 1 : Donner un circuit combinatoire pour  $f_{2^n}$  qui n'a qu'un nombre linéaire (en  $2^n$ ) de portes. Indication : construire d'une façon récursive des circuit  $C_n$  avec deux sorties, une pour  $f_{2^n}$  et une pour  $g_{2^n}(x_1, \dots, x_n)$  qui est vraie ssi toutes les entrées sont fausses.

 **Correction**

Tout d'abord  $f_{2^n}$  veux dire qu'on va découper par paquets de deux la fonction



réalisant la même chose mais sur deux fois moins d'élément. Je propose une fonction élémentaire qui prends deux bits et dit si les deux sont à 1 ou l'un des deux ou aucun. C'est ce que réalise ce module : Faux  $\Rightarrow$  que deux sont à "1" et recure  $\Rightarrow$  l'un des deux est à un. Ainsi on si on a aucun faux cela veux dire qu'on a rencontrer au maximum un bit à "1". On les câble donc comme dessous :

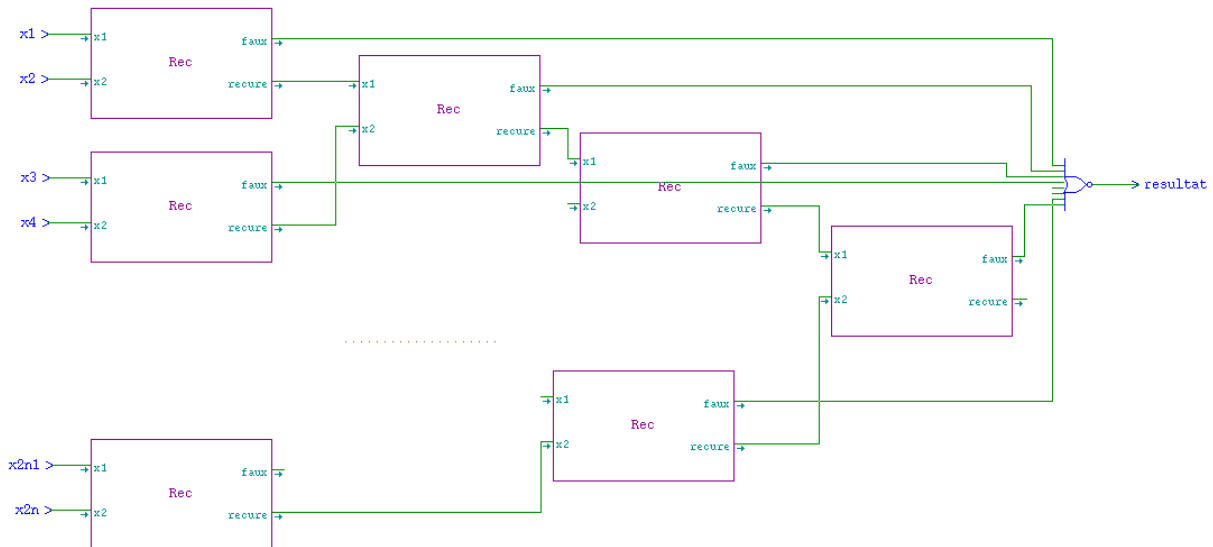

- 
- Bonus 2 : Si vous avez trouvé le circuit pour le Bonus 1, qu'elle est la taille de l'expression booléenne qui correspond au circuit ?

**Correction**

---

Ce qui nous intéresse c'est de faire une opération OR sur tout les "faux". Nous savons qu'il y a  $\log_2(n)$  niveaux. A chaque niveau nous utilisons tout les littéraux. Par exemple les fils partant du premier niveau donneront :  $x_1$  et  $x_2$  **ou**  $x_3$  et  $x_4$  ... Ceux du deuxième niveau donneront :  $[(x_1 \text{ ou } x_2) \text{ et } (x_3 \text{ ou } x_4)]$  **ou**  $[(x_5 \text{ ou } x_6) \text{ et } (x_7 \text{ ou } x_8)]$  ... .


On obtient donc une taille de :  $n \log_2(n)$ .

---

**Exercice I.2** Dessiner un circuit pour  $eq(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n)$  qui est vraie ssi les deux vecteurs  $(x_1, \dots, x_n)$  et  $(y_1, \dots, y_n)$  sont égaux.

 **Correction**

Ici je propose d'utiliser une porte  $nXOR$  afin de vérifier que chaque paire  $x_i, y_i$  sont égaux. En finissant avec une grosse porte  $AND$ .



Qu'elle est la taille de la forme normale disjonctive ?

**Correction**

Ici on vérifie toutes les combinaisons qui donne un 1. C'est à dire  $(x_1 = 1$  et  $y_1 = 1)$  ou  $(x_1 = 0$  et  $y_1 = 0)$  C'est à dire qu'il y a  $2^n$  combinaisons possible. donc  $2^n$  conjonctions contenant  $2n$  éléments ce qui nous fait  $n2^{n+1}$  littéraux.

Même question pour la forme normale conjonctive.


**Correction**

Pour la forme normale conjonctive on vérifie uniquement que les couples  $x_i, y_i$  soit égaux donc on a des couples de type :  $(\bar{x}_i + y_i).(x_i + \bar{y}_i)$ . Donc la taille est de  $2n$  littéraux.

**Exercice I.3** Expliquez la multiplication « par addition et décalage ». Indiquez la forme d'un circuit synchrone pour la multiplication des deux nombre de  $n$  bits qui utilise l'addition (circuit combinatoire), le décalage, un registre et un compteur de phases.

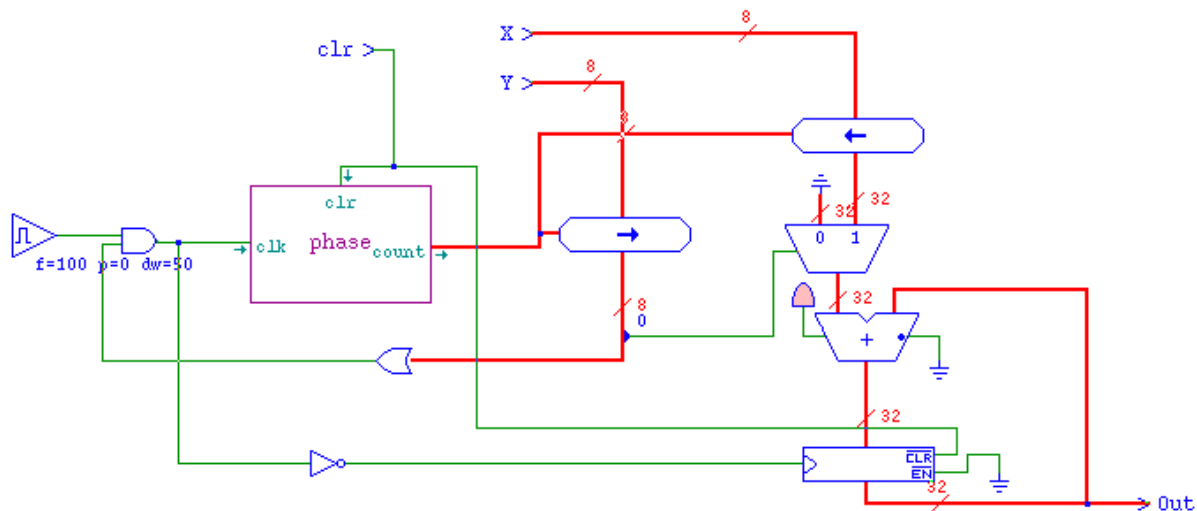**Correction**

Le principe de la multiplication décalage est de faire la somme des produit de chaque chiffres de  $Y$  avec  $X$  en décalant. La formule est :  $\sum_{i=1}^n X \times y_i \times 2^i$ .



Dans ce circuit  $X$  et  $Y$  sont nos deux nombres. Le compteur de phase commence à 0 et s'incrémente au front montant. Le registre mémorise en front descendant. On commence avec un  $clk$  à '1'.

- Si le premier bit de  $Y$  est à 1 on mets  $X$  u registre sinon on mets 0.
- On descend on mémorise la valeur précédente 0 puis la valeur calculé juste avant selon le premier bit.
- On monte, le compteur de phase passe à 1 ce qui décale d'un bit à droite le nombre  $X$  (multiplie par deux) et décale à gauche  $Y$  (divise par 2)


Et recommence : on teste le bit 0 de  $Y$  décalée et etc. A la fin quand la valeur  $Y$  est nulle la porte AND à droite stop les cycle d'horloge.

**Exercice I.4** Un circuit pour un verrou électronique reçoit d'un clavier des chiffres 0, ..., 9 ( si une touche est appuyée) et « \_ » (pas de touche appuyée), il ya pour sortie « fermé » et « ouvert ». Dessiner la machine de Moore pour la verrou qui ouvre sur la combinaison de chiffres 3, 1, 1, 7. Pas de circuit demandé, juste la machine.

**Correction**

Pour cet exercice il suffit de faire un chemin de la séquence que l'utilisateur devra faire pour avoir l'état ouvert. Chaque déviation du chemin a pour effet de retourner à l'étape initiale. Ici la séquence est "3\_1\_1\_7\_". On peut dire que quand il appuis sur le dernier 7 de la séquence on est dans l'état acceptant.

Voici l'automate réalisant cela :

 

**Exercice I.5** Réaliser en assembleur PIC16 les fonctions (appelées avec « Call ») qui prennent leur argument dans  $W$  et qui rendent le résultat aussi dans  $W$

- Une fonction qui renvoie le nombre de '1' dans la représentation binaire de l'argument (par exemple, pour l'argument 5, le résultat est 2 pour l'argument 11, le résultat est 3, etc.).
- Une fonction qui prend (dans  $W$ ) l'adresse d'un registre et qui renvoie le nombre de '1' dans la représentation binaire de ce registre.
- Une fonction qui multiplie l'argument par 2, une autre qui multiplie l'argument par 3.

S'il faut des registres auxiliaires pour réaliser ces fonction, indiquer le, mais utiliser les avec des noms.

### Correction

Pour ce code on déclare les registres number et counter.

```

compte  MOVWF  number      ; On met le nombre dans le registre number
         CLRF   counter    ; On met le compteur à 0
         CLRW
         boucle BCF     STATUS,C ; On met C à 0 afin d'éviter l'injection de 1 dans le nombre
         BTFSC  number,0   ; On test le bit 0 du nombre.
                                S'il est à 0 on passe l'instruction suivante
         INCF   counter,f   ; S'il est à 1 on incrémente le compteur
         RRF    number,f    ; On décale les bits de number vers la droite.
         SUBWF  number,f    ; On teste si le nombre est null ici W est toujours null
         BTFSS  STATUS,Z   ; S'il est null on saute le goto
         GOTO   boucle     ; On revient à boucle
         MOVF   counter,f   ; On charge le compteur dans W
         RETURN            ; On fini la fonction

```

```

compteindr  MOVWF  FSR      ; On met l'adresse dans FSR
              MOVF   INDF,W   ; On récupère la valeur pointée
              CALL   compte   ; On appelle la fonction précédente
              RETURN          ; On fini la fonction.

```

Ce code fonctionne si et seulement si l'utilisateur a réglé *IRP* dans *STATUS* correctement.

Ici on déclare le registre tmp.

```

mult2  MOVWF  tmp      ; On met le nombre dans tmp
        ADDWF  tmp,W    ; Ajoute une fois tmp à W
        RETURN          ; On a fini
mult3  MOVWF  tmp      ; On met le nombre dans tmp
        ADDWF  tmp,W    ; Ajoute une fois tmp à W
        ADDWF  tmp,W    ; Ajoute une fois tmp à W
        RETURN          ; On a fini

```

---

Est-ce qu'il y a des exception au fonctionnement de vos fonctions ?